
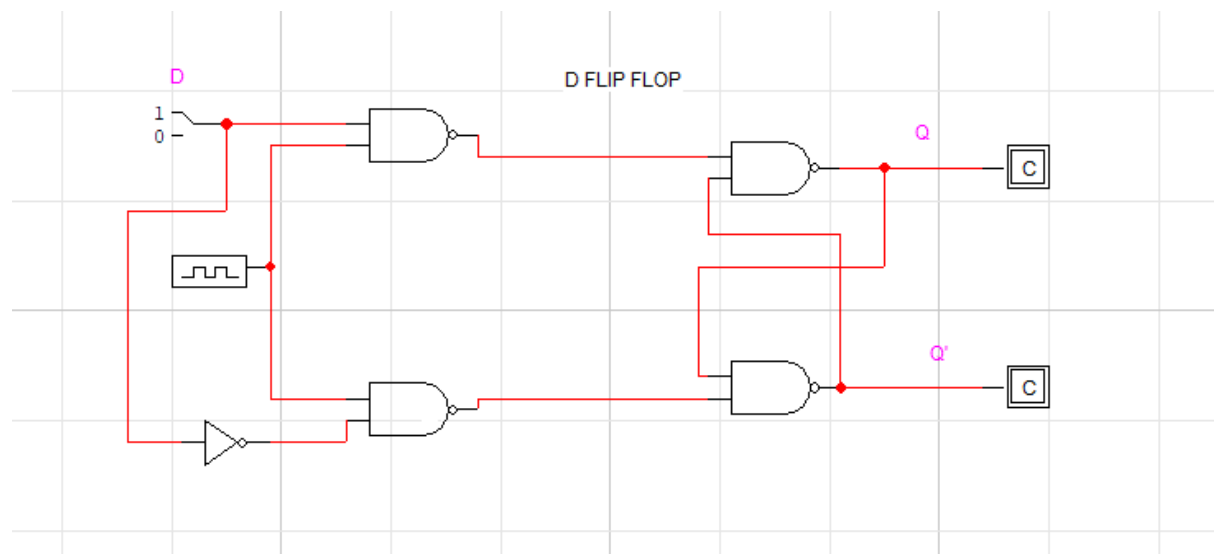



LAB 10-24K0025

LAB TASK

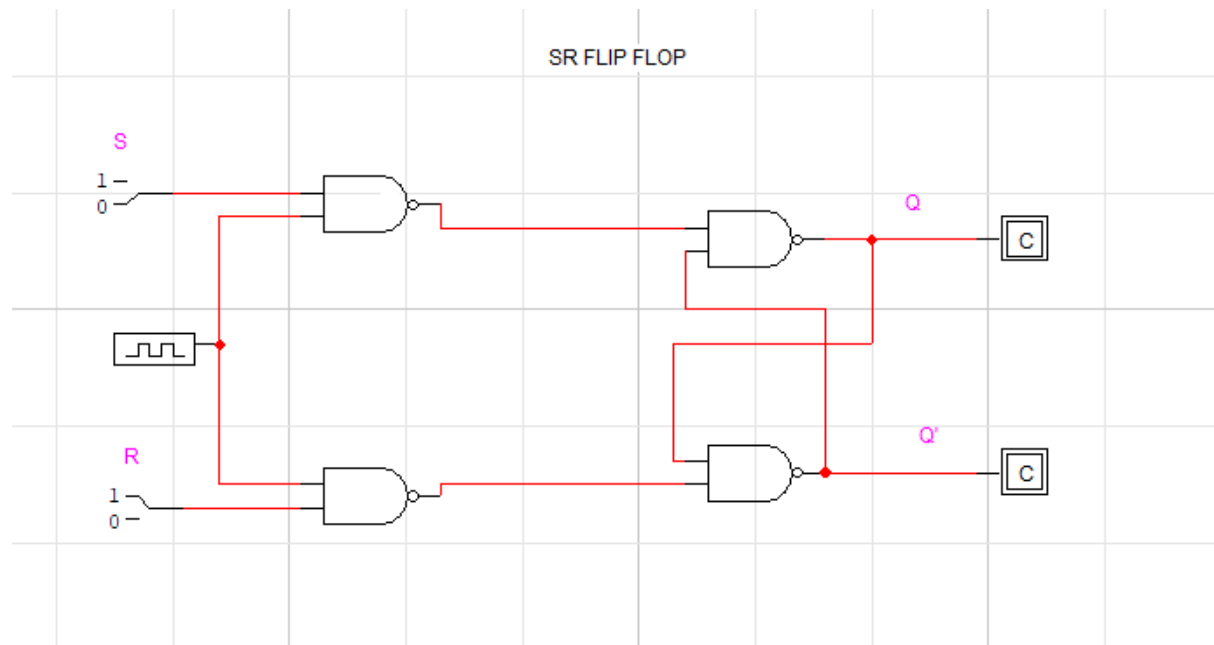Q1 : Implement all the above flip flops atleast once.



JK FLIP FLOP

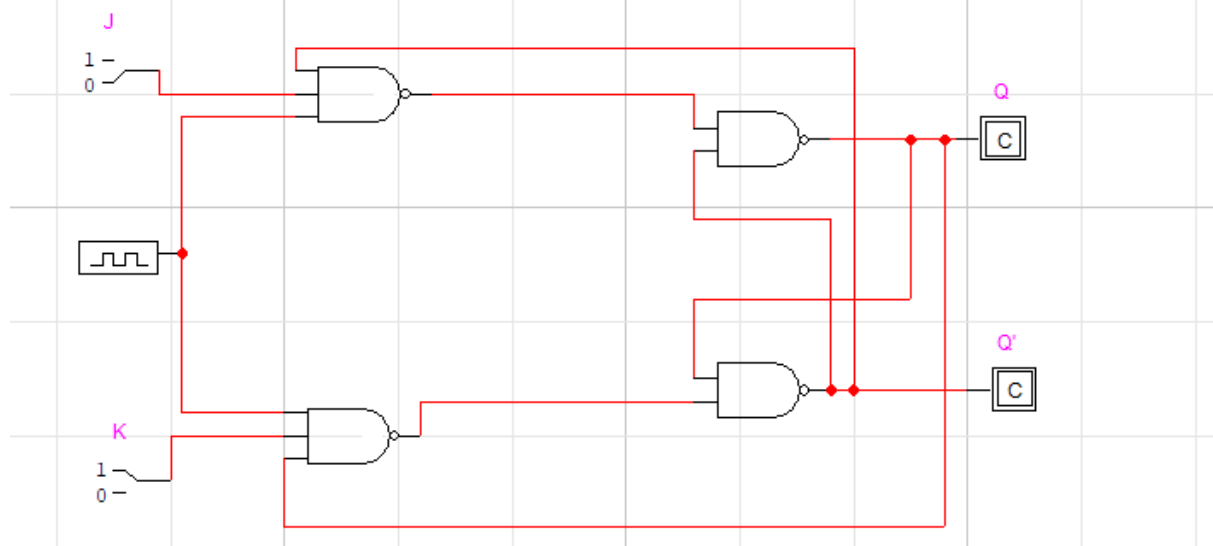

T FLIP FLOP

